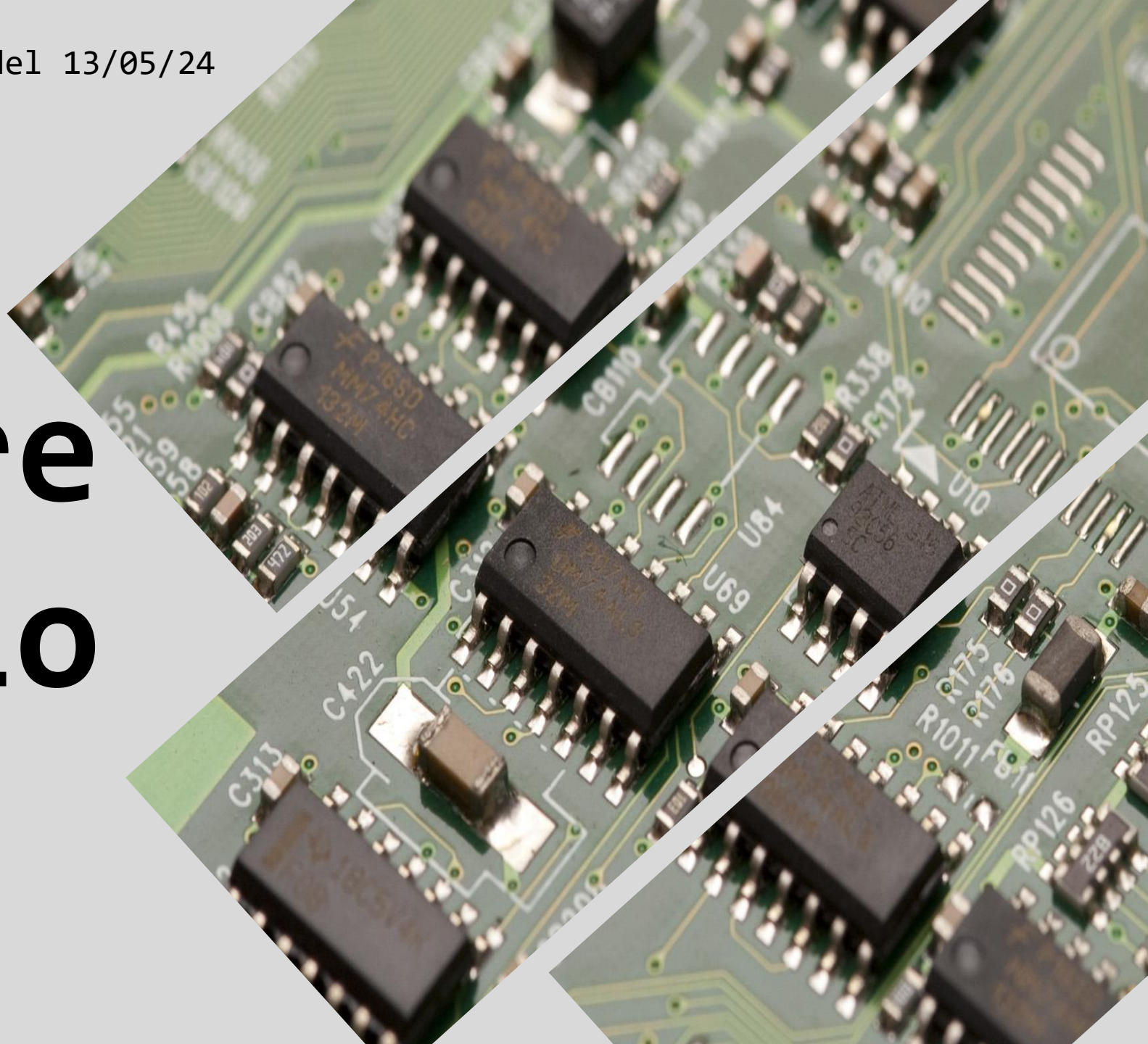


Presentazione di telecomunicazioni del 13/05/24
A cura di Daniele Toniolo 3TelB

Sommatore Parallelo




Strumenti e materiali


- Jumper
- Integrato 7408 (AND) x2
- Integrato 7486 (XOR) x2
- Integrato 7432 (OR)
- Breadboard
- Led
- Interruttori
- Alimentatore da banco (S:10mV P:30V)





Scopo del Circuito

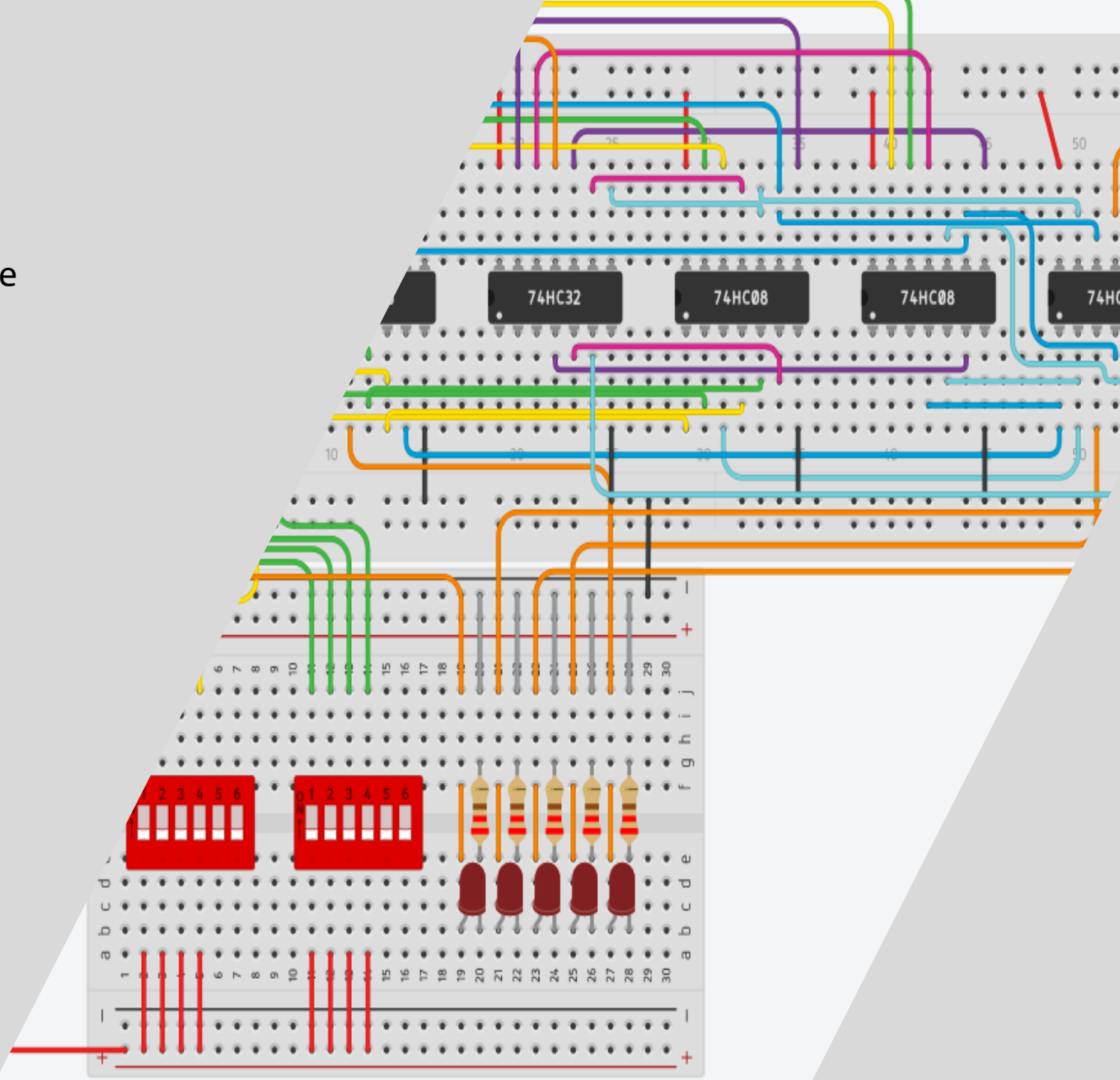Il circuito rappresenta un sommatore parallelo a 4 bit



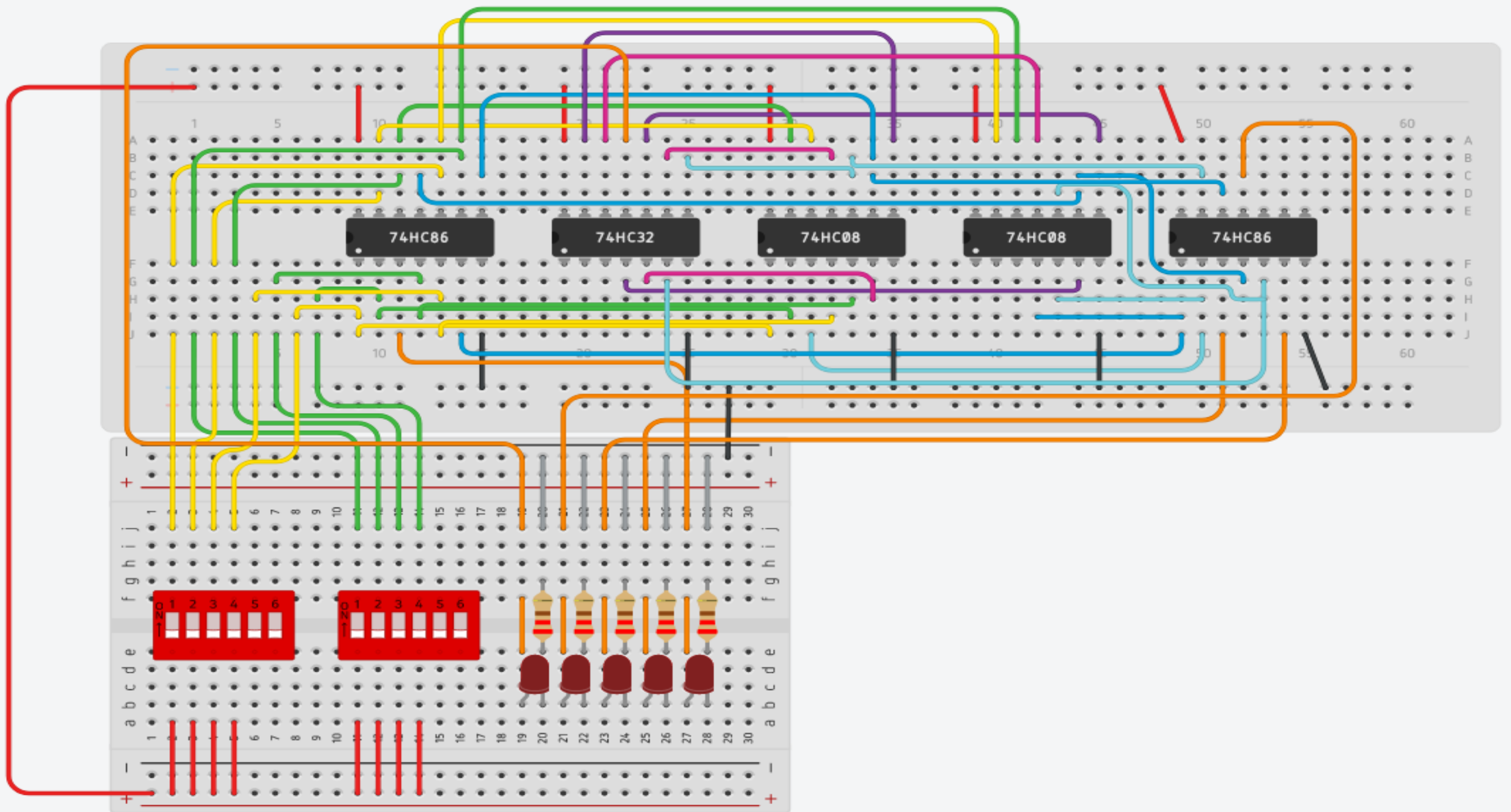

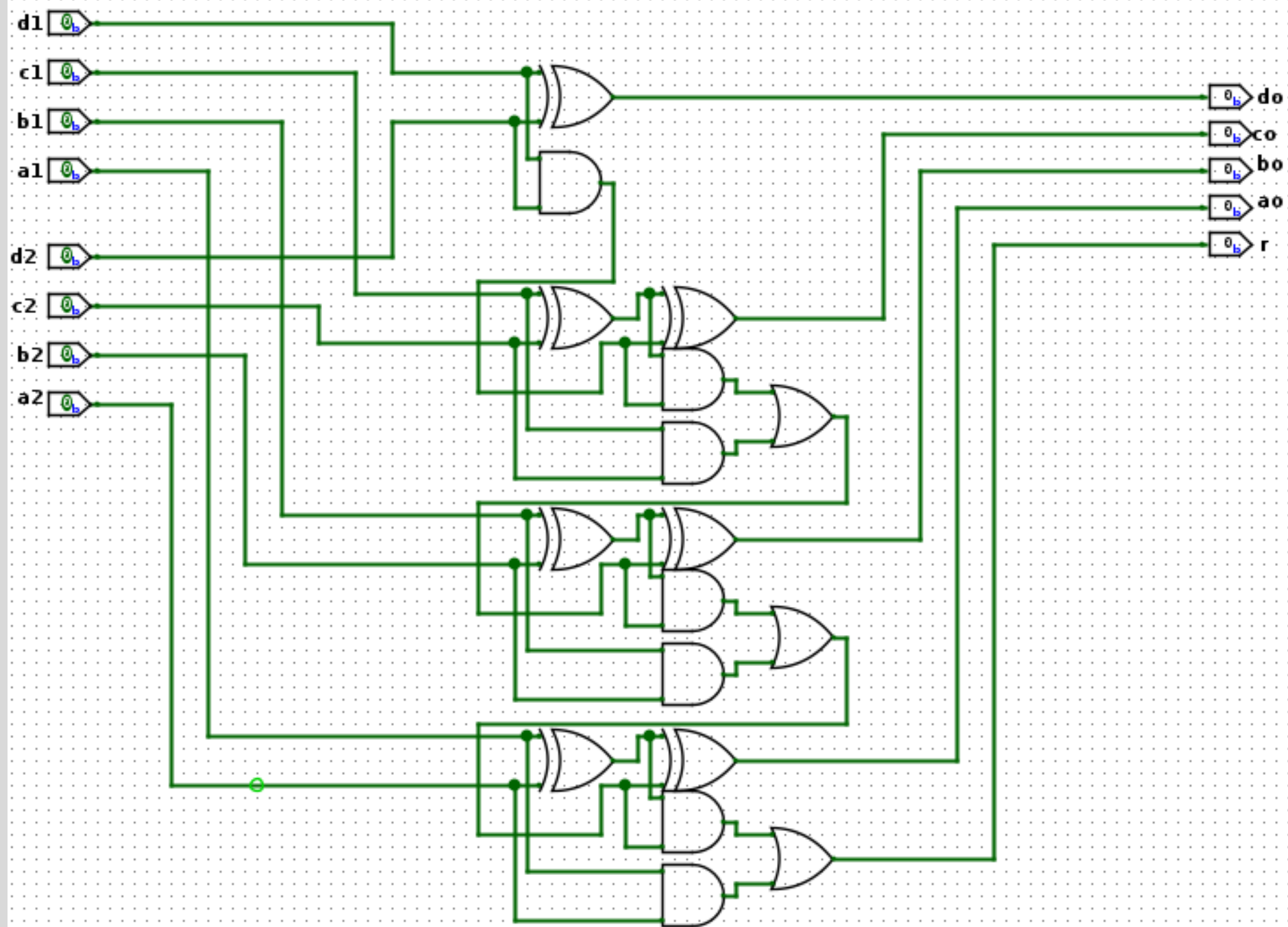


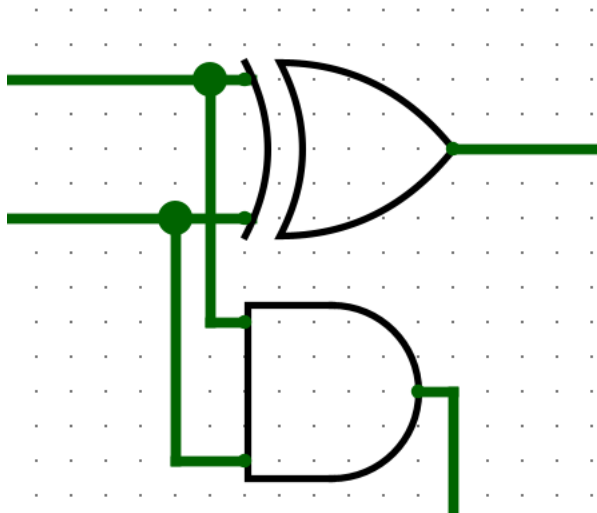

A	B	Y	R
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

$$Y = A' B + A B'$$

$$R = A B$$

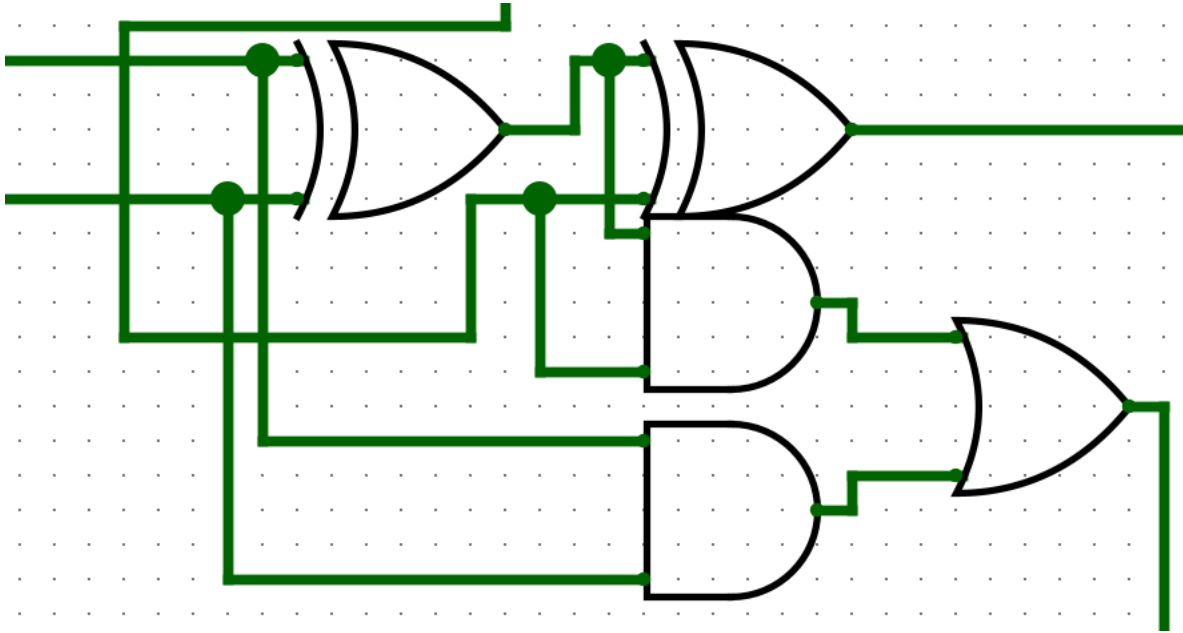


$$Y = C(A'B' + AB) + C'(A'B + AB')$$

$$R = AB + BC + AC$$


A	B	C	Y	R
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Input

Output

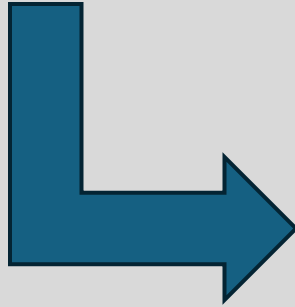

output	equazione
do	$d_1'd_2+d_1d_2'$
co	$r_d(c_1'c_2'+c_1c_2)+r_d'(c_1'c_2+c_1c_2')$
bo	$r_c(b_1'b_2'+b_1b_2)+r_c'(b_1'b_2+b_1b_2')$
ao	$r_b(a_1'a_2'+a_1a_2)+r_b'(a_1'a_2+a_1a_2')$
r	$a_1a_2+a_2r_b+a_1r_b$

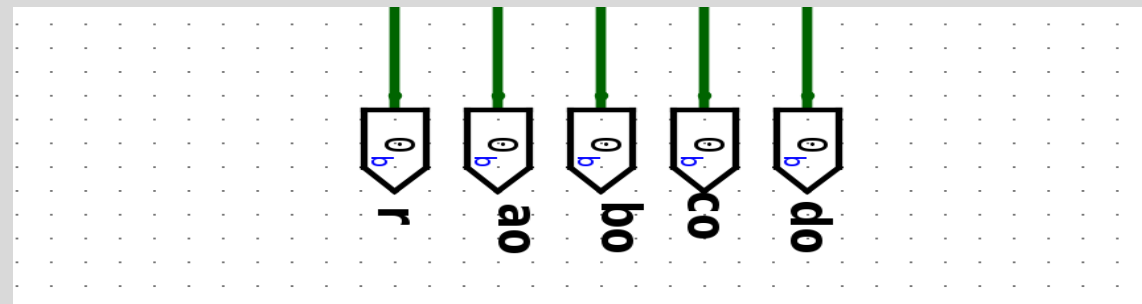

Bps - > 0 0 0 0 0 < - Bms

